MFRC500、FM1702NL、FM1702SL 比较

AUTHOR: FORDN

December 25, 2006

www.ehuoyan.com

前言

近几年来,随着 IC 智能卡中的接触式 CPU 卡以及非接触式 IC 智能射频卡(内建 MCU, ASIC 等)的高度安全保密性,使之在 IC 智能卡领域中异军突起,成为当今 IC 智能卡中的流行宠物,应用前景十分广阔。

随着金融行业的不断发展,社会经济的日新月异,特别是公共交通行业,无线通信领域,卫生保健行业,封闭式场所管理,身份识别,电话通信,门禁保安系统、停车场管理等等,人们已愈来愈多地开始接受和使用 IC 智能卡。很多城市都在大力推行"一卡通",一卡多用,这给我们的生活质量带来了很大的提高。IC 智能卡自动电表抄表系统,煤气/自来水抄表系统,公交/地铁自动售票/检票系统,出租车、移动通信手机付费(近场通信 NFC)等等,非接触 IC 智能卡已愈来愈贴近我们的生活,成为我们生活的一步分。"刷卡"已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

当今世界上非接触式 IC 智能射频卡(内建 MCU, ASIC 等)中的主流主要为 NXP 公司(原 PHILIPS)的 MIFARE 技术,已经被制定为国际标准: ISO/IEC 14443 TYPE A 标准。 欧洲一些较大的 IC 卡片制造商以及 IC 卡片读写器制造商以及 IC 卡片软件设计公司等(例如法国的 GEMPLUS 公司)大都以 MIFARE 技术为标准来发展和推进 IC 卡行业。

MFRC500 是国内应用比较多的用于读写 1443A 的芯片, FM1702XX 是复旦 微电子出的国产芯片, 是一款性能不错的兼容前者的芯片, 支持更宽的工作电压。

FM1702 和 MFRC500 在收发数据方面的几个区别:

FM1702 在接受卡片返回命令应答(0xA)4Bit 应答时,读写器底层程序应该 把读卡器芯片的接收电路的CRC 校验屏蔽掉,而只启动发送电路的CRC 校验功能。 这样读卡器芯片在接受不带 CRC 校验的 4Bit 应答信号时就不会发生 CRC 校验出 错,而正确接收到相应的应答信号。程序修改方法为在发送相应的需要卡片回答 4 Bit 应答信号的命令前,先关闭接收电路的 CRC 功能(即写 0x22 寄存器为 0x07),在命令执行完后开启接受电路的 CRC 校验功能(即写 0x22 寄存器为 0x0f)。低层程序中写数据、电子钱包的加值、减值、Transfer 功能中涉及 CRC 校验的地方要做相应的修改。由于只涉及卡片返回命令(0xA) 4Bit 应答,因此 修改不会影响到数据传输的安全性。

	产家	封装	支 持	通信接口	工作	工作	工作	参
			的 认		电 压	电流	温度	考
			证算		(V)	mA		价
			法					格
RC500	NXP	SO32	Mifare	并口	4.5-5.5	39-200	-25-85	40
FM1702NL	复旦微	SO32	Mifare	并口/SPI	3-5.5	36-200	-25-85	32
	电							
FM1702SL	复旦微	SO24	Mifare	SPI	3-5.5	36-200	-25-85	25
	电							

测 试:

目的:为了对目前市场上比较常用的几款芯片有一个比较,为了在不同的应用中灵活作出相应的选型提供依据和便利,我们特地做了以下对比测试。

测试用的最小模式采用,在默认状态下工作:

读卡芯片+控制器(AT89S52)+MAX232+天线;

由于产品和批次的不同,还有使用方式的不同,您在不同的测试条件下可能结果和我们的测试有所差别,所以以下结果仅供参考,实际以产家公布的结果为准。

测试时间: 2006-12-12

测试用的卡: PHILIPS M1 S50

读卡芯片的控制器: AT89S52

测试用仪器:

电源: DH1715

多用表: 3478A

环境温度: 20℃ 相对湿度: 25%

工作条件下测量的电压电流值:

输入电压(V)	输入电流(mA)					
	RC500	FM1702NL	FM1702SL			
5.5	129	62	112			
5	112	54	96			
4.5	99	46	81			
4	91	40	69			
3.5	74	32	54			
3.3	72	30	50			
3.2	70	29	47			
3	67	27	40			

结论:

测试过程中发现 RC500 居然可以工作在最低 3V 的低压下,出乎我们的意料,读卡没有出现盲区,说明这个芯片的一致性比较好。

FM1702NL 功耗比 RC500 低,可是在 V<4.5V 时就寻不到卡了,这个有待进一步试验寻找答案,可能是和控制器有关系。

FM1702SL 最低到 3.2V 还可以读到卡,可是在垂直方向 0-3cm 内出现盲区,也就是此时检测不到卡,把电压加到 3.28V 以上时盲区才消失。

FM1702SL 长时间在 5V 电压下工作容易发热,建议工作在 3.3V 或 3.5V,考虑到电压 波动,建议最好工作在 3.5V 比较可靠,而且此时的电流消耗只有 5V 时的一半左右,读卡 距离只缩短了 3mm 左右,所以影响很小,但是功耗却大大减少。

另外, 我们还对芯片在休眠状态下做了相应的测试, 发现合理的利用软关断和硬关断的

功能可以节省不少功耗,可是如果采用电池供电的话建议还是加上电源管理的电路比较合适。

所以,通过这个试验我们发现这几款芯片各有利弊,没有十全十美的东西,只有不断的 完善,而且关键是如何科学合理的设计一个合适的系统,在性能和价格上取得一个比较高的 性价比是每个工程师追求的目标。

客观的讲,RC500 的性能还是比FM1702 的胜一筹,但是FM1702 更符合国内情况,毕竟价格还是便宜不少,而且供货好像比较容易。

声明:

由于条件和技术能力有限,我们是以实际应用为前提做的测试,采用最小系统的方式,这不是一个最佳的测试方法,只是在相同的平台上做的局部参数测试,仅仅是为了做一个比较,并不证明孰优孰劣。